

Test the amplifier gain  
as a function of  $I_C$   
( $I_C \approx$  total dc current)  
when turning the pot.

$I_C$	$ V_{out} $ (pp)	$A_v$
0 mA		
1 mA		
2 mA		
$\vdots$		
20 mA		

